

Electrical

Chapter-1

আদর্শ রেজিস্টার লা গ্যারান্টি দি হত?
⇒ বার্ম হবার সম্ভাবনা থাকে.

Invention ***

ইনভেন্টার কেবিত্তে কিহি আফ্রাইজিয়ার বসাত্তে হত?

DMOS

NMOS

Diode ওএর চ্যাবেকোলেজিহ

Electrical

chapter-1

আদর্শ ডিজিটাল লগিক গেটের কি শর্ত?
⇒ বার্ন শব্দ অস্তিত্বের থাকে।

Inverter ***

ইনভার্টার কেবল কি কি প্রকারভেদে বিভাজিত হয়?

CMOS


NMOS

Diode এর চার প্রকারভেদ

Date-03/12/2024

Digital Electronics (Tawhid sir) (2nd class)


chapter-4

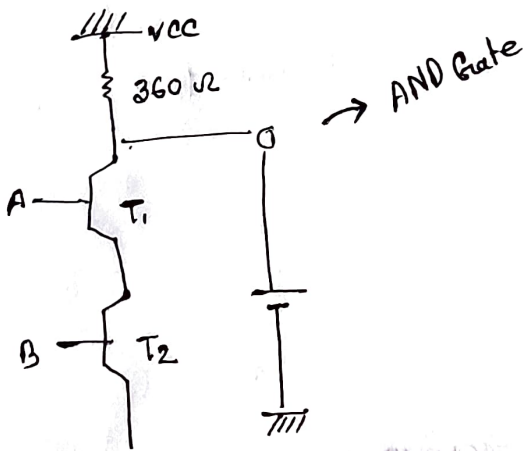

A	B	Ans
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

অন্যান্য কয় না সিমিল 0.8 বৈধ করতে হবে পরীক্ষায়।

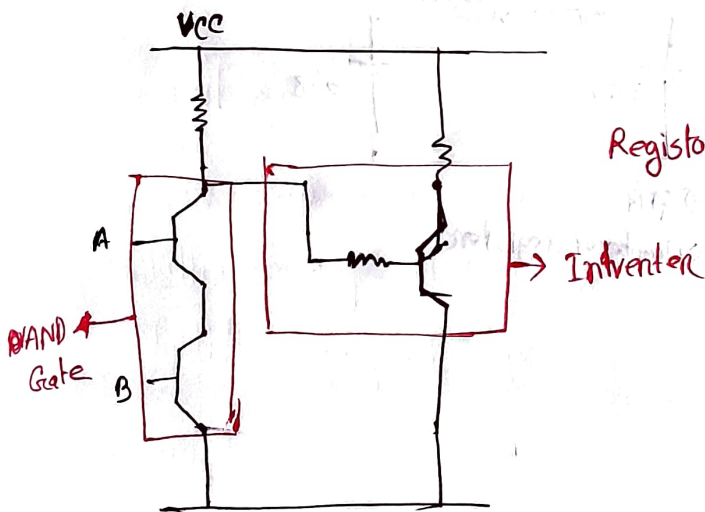Inverter and AND Gate ব্যবহার করে NAND Gate বানাতে হবে। (class work)



Resistor transistor Logic

fig- NAND Gate (RTL) Regi

NAND গিটে মুক্ত হয়

NOR পাঠ্যক্রম মুক্ত হয়

NOR →


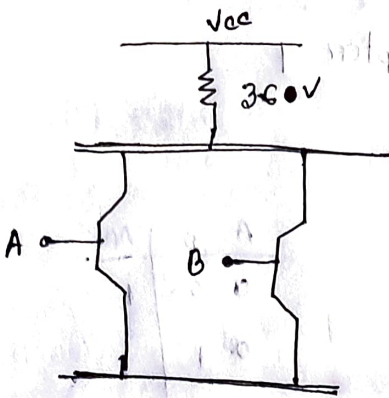
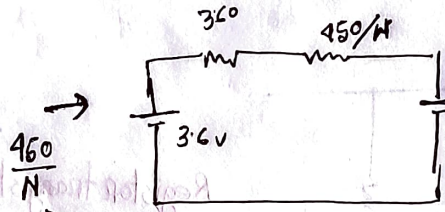


fig - NOR gate

OR যানান্তে আনেকটি ইন্ট্রাটের মুক্ত করে দিতে হবে।

#

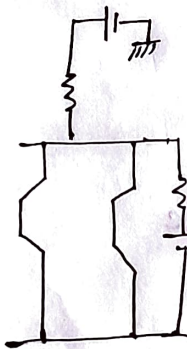

$N \Rightarrow$ Number of Register

$$I_B = ?$$

$$I_C = ?$$

$$I_C = 9.44 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{3.6 - 0.8}{360 + \frac{450}{N}} \Rightarrow \frac{3.6 - 0.8}{360 + 90} \text{ when } n=5$$

$$\Rightarrow 9.44 \text{ mA}$$

$$h_{FE} \cdot I_B \geq I_C$$

এমপলিফিকেশন ফেক্টর।


* N অথবা h_{FE} যোগান একটোর স্থান পরীক্ষায় দেয়া থাকবে।

যদিও নতুন অক্ষয় পুরস্কার দেওয়া হবে।

১০০

$$h_{FE} = 6.2 \geq 9.41$$

#

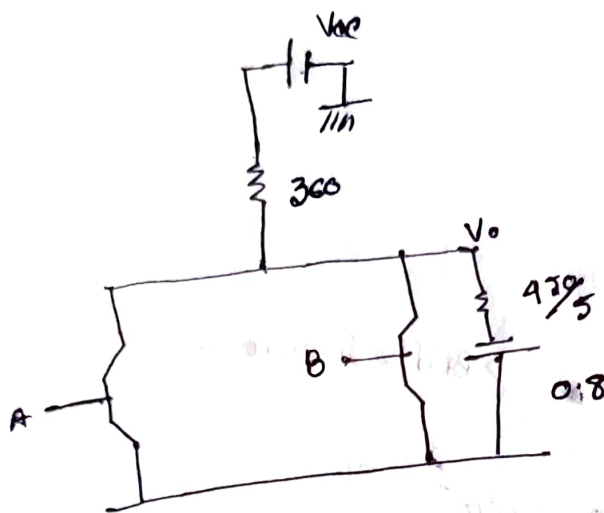

$$I_B = 6.24 \times \frac{450}{5} + 0.8$$

→ মিলি এম্পিয়ারে আছে A এ-কর্তব্যে করতে হবে।

~~২০০০০০০০~~

$$V_o = 1.36V$$

$$\text{Voltage drop} = 0.8 + I_B$$

$$= 1.36$$

$$\text{Using } h_{FE}, V_o = 1.22$$

$$\text{difference} = (1.36 - 1.22)$$

$$= 0.14V$$

= Noise (one state)

আরও একে দেখা থাকবে নতুন পুরস্কার দেওয়া হবে। * Exam


Date-05-012-2029

EEE (Tawhid sir)

3rd class

chapter -4

DTL first 3 input NAND Gate →

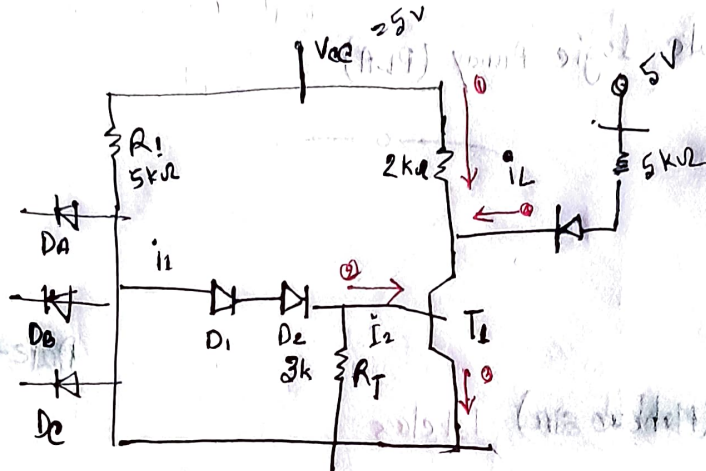

Transistor →
 $\beta_F = 0.8$
 $\beta_C = 0.2$

$$D_1 + D_2 + T_{BE} = 0.7 + 0.7 + 0.8 = 2.2 \text{ V}$$

Logically output 0 due to saturation.

Cut of region

Saturation region

I_B and I_C and h_{FE} এর করতে হবে।

$$-V_{CC} + i_1 R_1 + 2.2 = 0 \rightarrow \text{কার্যক্ষেত্র আলাদা করে লিখতে হবে।}$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{5 - 2.2}{5} = 0.56$$

$$0.2 \Rightarrow T_{OC}$$

$$i_2 = 0.26$$

$$\therefore I_B = i_1 - i_2 = 0.3 \text{ A}$$

$$I_{OE} = \frac{I_B - 0.2}{\beta_F}$$

$$-V_{ce} + I_c R_2 + 0.2 = 0$$

$$I_c = \frac{5 - 0.2}{2} \\ = 2.4 \text{ A}$$

Then

$$-V_{ce} + I_L \times 5 + 0.9 = 0 \quad \rightarrow 0.8$$

$$I_L = \frac{5 - 0.9}{5} \\ = 0.82$$

$$I_c \leq h_{FE} \cdot I_B$$

$$I_c + N I_L \leq h_{FE} \cdot I_B$$

মোটের একটির মান বের করতে হবে
বাকিগুলো মোট (সমস্ত) প্রাক্কর

one level noise margin

D_1, D_2, R_2 out in voltage


$$= 0.6 + 0.6 + 0.5$$

$$= 0.17$$

$$\text{voltage to luvance} = 2.7 - 0.9 \\ = 0.8$$

→ I_{IR} আর I_{IR} মিলে

#TTL (Transistor Transistor Logic)

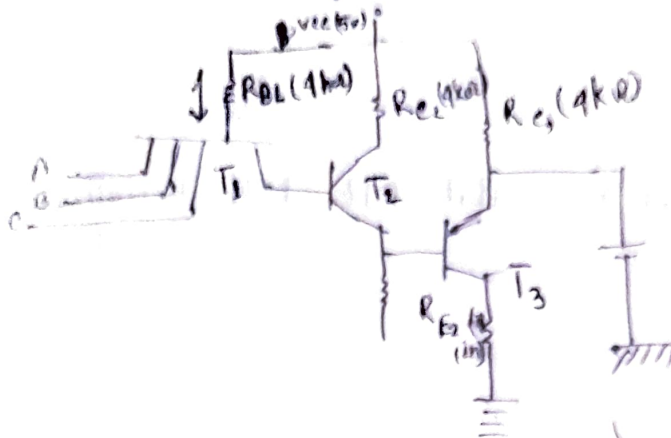

Basic not clear

Working mechanism →


At 0 to High state consequence for state

u u low u u u u

DDL and TTL same working process

→ Diode use → transistor use

RTL → DTL → TTL → limitations?

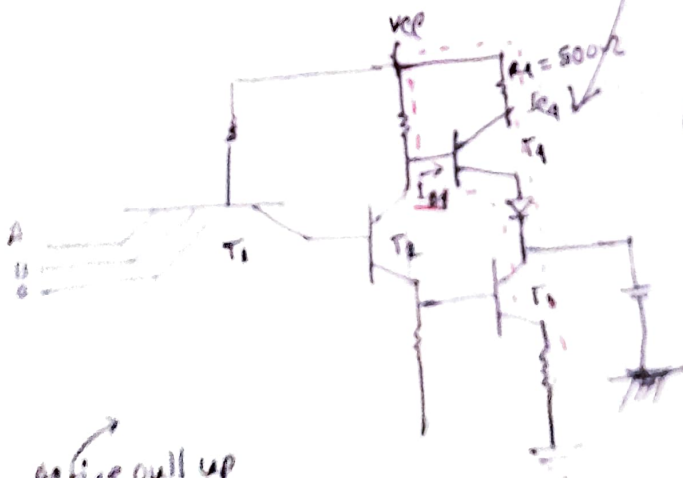

$R_1 = 500\Omega$

$I_{B1} = ?$

$I_{E1} = ?$

Active pull up
To show role

$$-V_{CC} + I_{B1} R_1 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 = 0$$

$$\Rightarrow -V_{CC} + I_{B1} R_1 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 = 0$$

$$\Rightarrow I_{B1} = \frac{5 - 1.9}{1.4} = 2.3 \text{ mA } 2.30 \text{ mA}$$

$$-5 + I_{C1} + R_1 + 0.2 + 0.7 + 0.2 = 0$$

$$I_{C1} = \frac{5 - 1.1}{500}$$

$$= 7.8 \text{ mA}$$




Chapter-4 conclusion $\rightarrow$ RTL, DTL, TTL, TTL with Active pull-up

3-input AND Gate
4-input AND u
4-input OR Gate

Simulation (Mahbub sir)

2nd class

chapter-2 boylstate

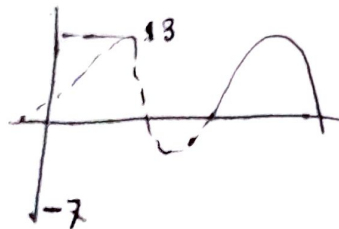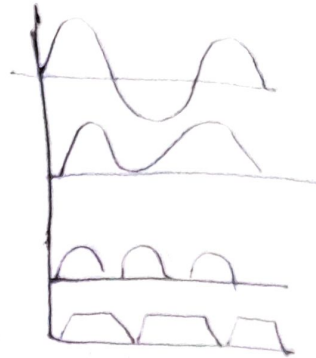
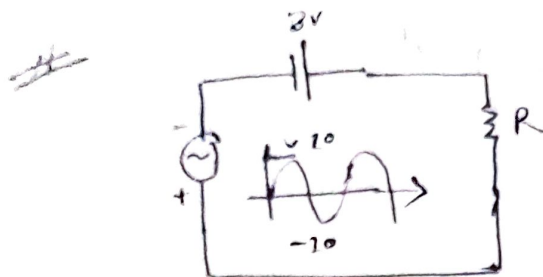


$$-V_i - 3 + V_o = 0$$


$$V_i + 3 - V_o = 0$$

$$V_o = V_i + 3$$

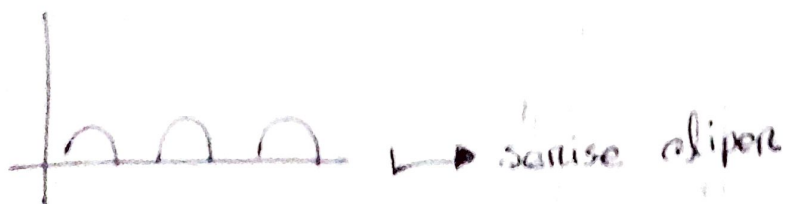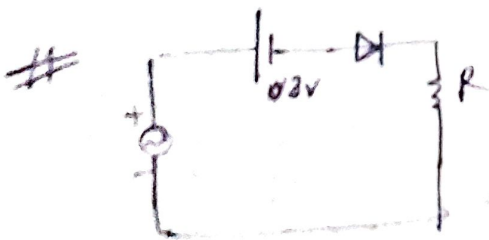
→ V_i = একসার (+) বৈদ্যে একসার (+) বৈদ্যে.



→ sense clipper

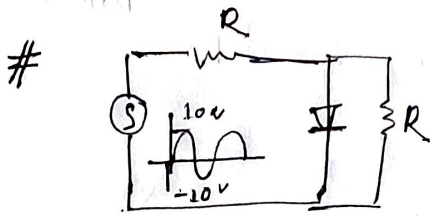


output →

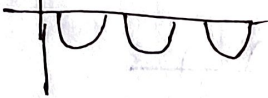


series clipper का बज्र



~~forward a nisa 2nd 3rd 4th 5th~~

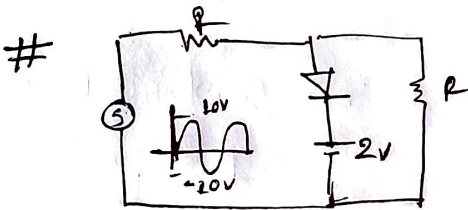

Output →

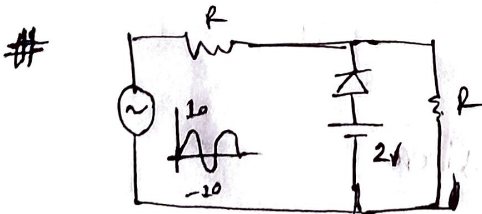

output →


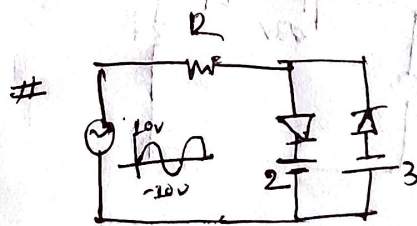
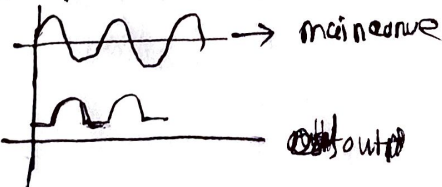


Practice

Date - 06/03/2025


EEE (Tawhid Sir)

Clamper -

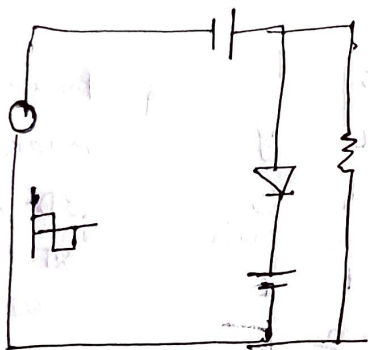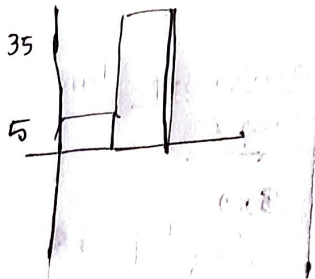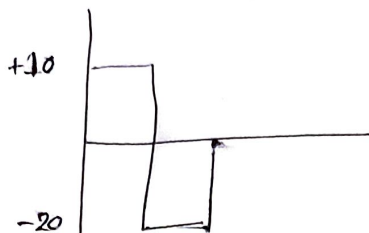

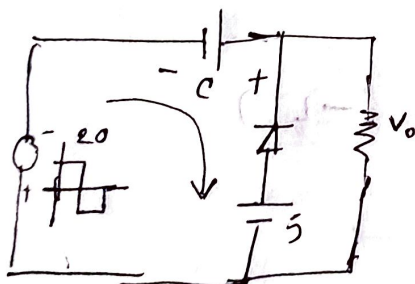i) Diode forward direction current pass
হয়।

Diode reverse direction capacitor is
voltage charge হয়




$$+20 - V_c + 5 = 0$$

$$\Rightarrow V_c = 25 \text{ V}$$

$$-10 - 25 + V_o = 0$$



$$V_o = 35$$

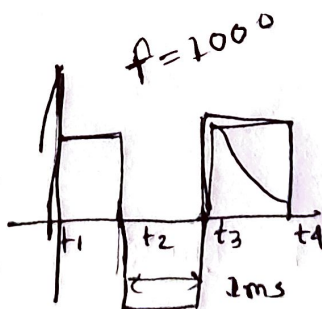

RC ফিল্টার করতে হবে


frequency (হ্যাঁ থাকবে না)

$$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms}$$

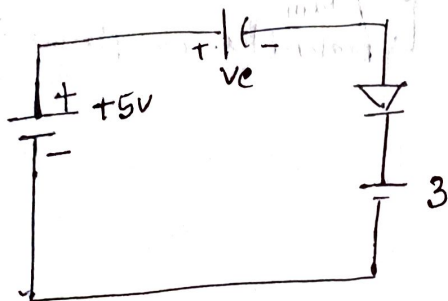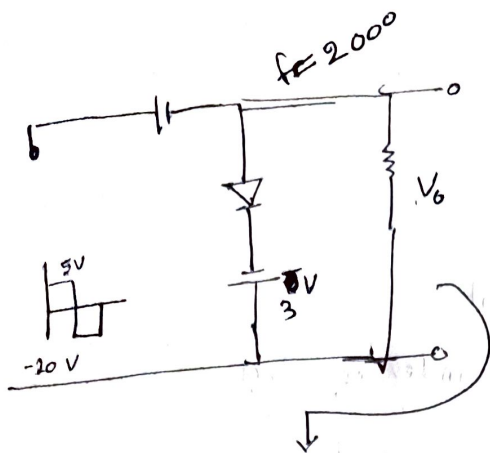


$$-5 + V_c + 3 = 0$$

$$\Rightarrow V_c = 2V$$

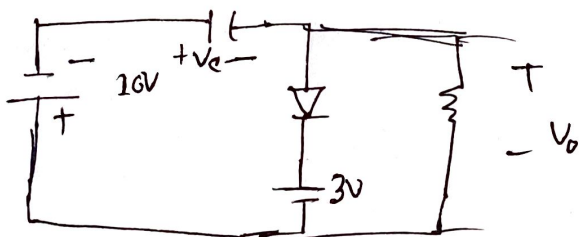

$$\Rightarrow +10 + 2 + V_6 = 0$$

$$\Rightarrow V_6 = -12$$

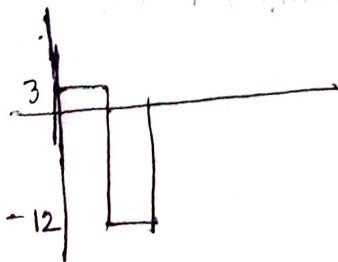


+3 for 15 and -12 for 15

$$\begin{aligned}
 \therefore \gamma = R \times C &= 1 \times 10^{-6} \times 10^5 \\
 &= 10^{-1} = 0.1
 \end{aligned}$$

Page - 92

TOPIC -

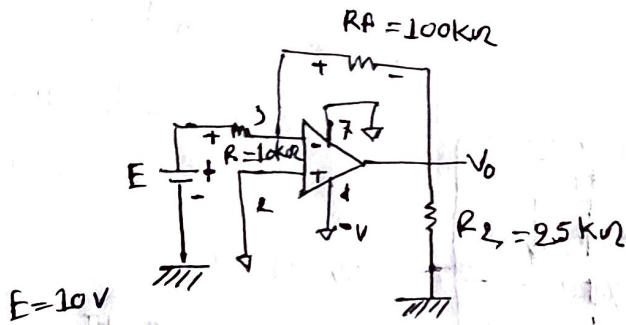

$$-E + I R_i + 0 = 0$$

$$I = \frac{E}{R_i}$$

$$V_{Rf} = I \times R_f$$

$$= \frac{E}{R_i} \times R_f$$

output

$$V_o = -V_{Rf}$$

$$= -\frac{E}{R_i} \times R_f$$

$$= -\frac{R_f}{R_i} \times E$$

$$\left[\frac{V_o}{E} \right] = \text{Gain} \quad \therefore \frac{V_o}{E} = -\frac{R_f}{R_i}$$

feedback or close loop gain

$$I = 0.1$$

$$V_o = -100$$

$A_{CL} \Rightarrow$ Close loop gain

$$I = \frac{10}{10} = 1 \times 10^{-3} \text{ A} = 1 \text{ mA}$$

$$V_o = 100 \text{ V}$$

$$\text{Gain} = \frac{V_o}{E} = \frac{-100}{10} = -10$$

$$I_o = I + I_L$$

$$= I + \frac{V_o}{R_L}$$

Parallel = same
series current difference = difference


TOPIC NAME :

DAY :

TIME :

DATE :

TOPIC → Inverting Adder

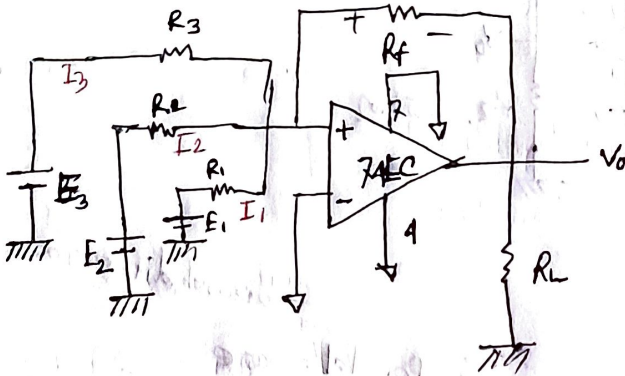

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{E_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{E_3}{R_3}$$

$$V_0 = -V_{Rf}$$

$$= -I \cdot R_f$$

$$= -(I_1 + I_2 + I_3) \cdot R_f$$

$$= -\left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3}\right) \cdot R_f$$

$$= -\frac{1}{R_f} (E_1 + E_2 + E_3) \quad (\text{When } R_1, R_2, R_3 \text{ and } R_f \text{ have same value})$$

Chapter 1 → 1-6 page, pin 8


Chapter 2 → 1-18/19 page

Chapter 3 →

Chapter 5 →

Make a subtractor

Topic → Noninverting input

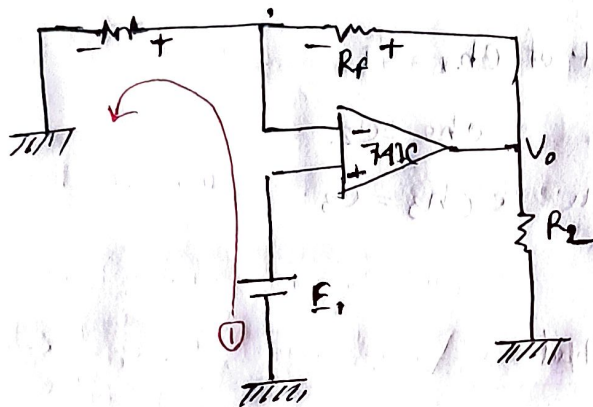

close loop gain = A_{CL}
 Current flow = I
 output voltage = V_0

$$-E_1 + IR_1 = 0 \quad [\text{Loop 1}]$$

$$I = \frac{R_1}{R_1} \frac{E_1}{R_1}$$

$$V_{RF} = IR_f$$

$$= \frac{E_1}{R_1} R_f$$

$$V_0 = E_1 + V_{RF}$$

$$= E_1 + \frac{E_1}{R_1} \times R_f$$

$$= E_1 \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

$$A_{CL} = \frac{V_0}{E_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$E_1 = 10 \text{ V}$$

$$R_f = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_0 = 110$$

$$I = 1 \text{ mA}$$


$$A_{CL} = 11$$

from equation

$$\frac{V_0}{R_L} = I_{R+R_L} = \text{Output current}$$

Voltage follower → gain 1 also.

Non inverting adder

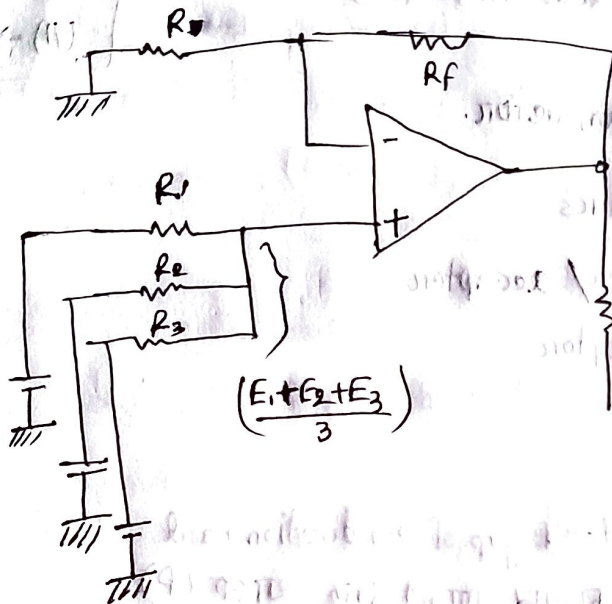


$$R_f = R(n-1)$$

$$\left(\frac{E_1 + E_2 + E_3}{3} \right)$$

$$V_0 = E_1 \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$


Subtractor

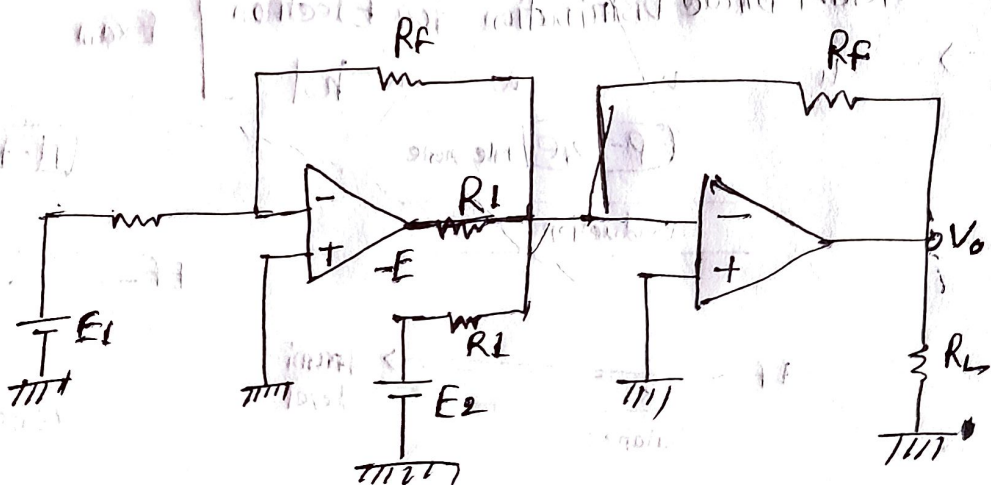

output $E_1 - E_2$

Next -> differentiation and integration

Differentiator →

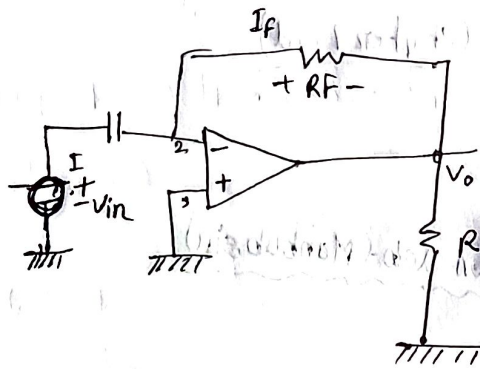

$$Q = CV$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}$$

$$\Rightarrow I = C \frac{dV}{dt}$$

$$I = I_F = \frac{V_{R_F}}{R_F} = \frac{-V_o}{R_F}$$

$$\Rightarrow C \frac{dV}{dt} = \frac{-V_o}{R_F}$$

$$\Rightarrow V_o = -R_F C \frac{dV}{dt}$$

Problem →

(a) Design a circuit to differentiate signal from 500 Hz to 1000 Hz.


$$C_i = 0.1 \text{ } \mu\text{F}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{500} = 0.002 \text{ s}$$

$$R_i = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6}}$$

$$= 159.1546$$

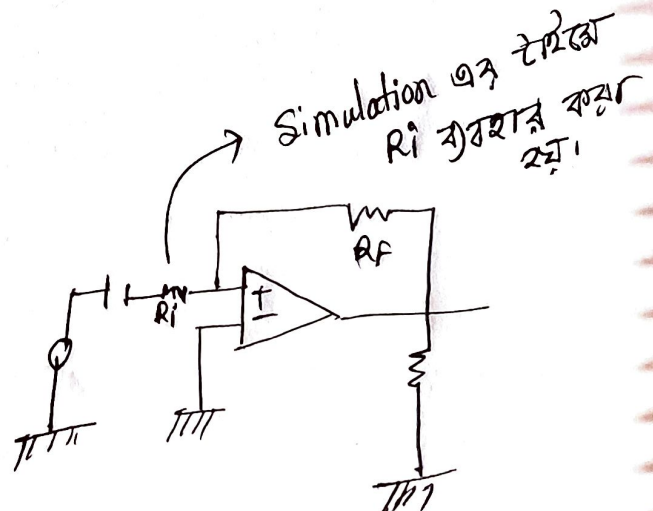

$$\text{Let } T_2 = 20 T_1$$

$$R_f = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$= \frac{20}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} \times 0.1}$$

$$= 31.8 \text{ k}\Omega$$

$$C_f = \frac{1}{2\pi f R}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 31.8 \times 10^3}$$

$$= 0.005 \mu\text{F}$$

$$V_o = -R_f C_i \frac{dV_{in}}{dt}$$

$$V_{in} = 5 \sin 1000t$$

~~W~~

$$V_o = -R_f C_i \frac{5 \sin 1000t}{dt}$$

$$= 31.8 \times 0.1 \times 10^{-6}$$

$$V = RC$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} = RC$$

$$= \frac{1}{2\pi f} = RC$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{2\pi f C}$$

TOPIC → Integrator

$$i = \frac{E_i}{R_i}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$V_c = \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{1}{C} \int i dt$$

$$V_o = -V_c$$


$$= -\frac{1}{C} \int i dt$$

$$= -\frac{1}{C} \int \frac{E_i}{R_i} dt$$

$$V_o = -\frac{1}{R_i C} \int E_i dt$$

Harmonic sinusoidal series = pulse

→ Low pass filter

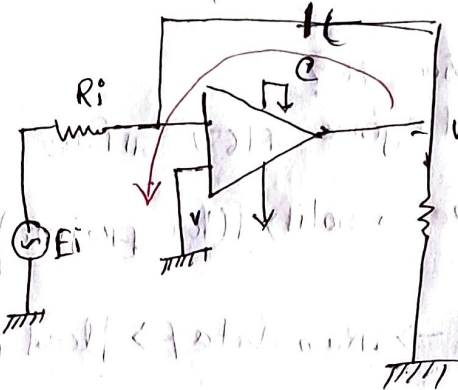

Low pass filter

High pass

Band w filter

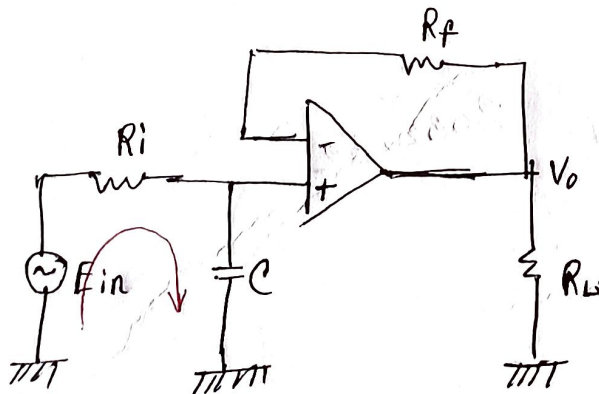



fig- low pass filter

$$-E_i + iR_i - iX_c = 0$$

$$i = \frac{E_i}{R_i - jX_c}$$

$$= \frac{E_i}{R_i + \frac{1}{j\omega C}}$$
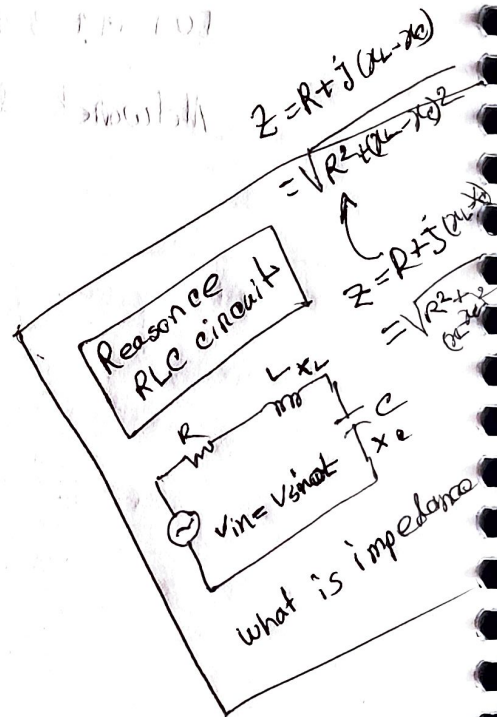
$$\boxed{\begin{matrix} X_L = \omega L \\ X_c = \frac{1}{\omega C} \end{matrix}} \quad j^2 = -1$$



TOPIC NAME : _____

DAY : _____

TIME : _____

DATE : / /

$$V_c = i_{in} \frac{\frac{i \times g}{R_i + \frac{1}{j\omega c}}}{R_i + \frac{1}{j\omega c}} \cdot E_i$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

Peripheral device (Arpita mam)

Lowpass filter

See prev class

RC সার্কিটের impedance

$R + j(X_L - X_C)$ [Previous class]

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$


$$V_C = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \times E_{in}$$

$$V_o = V_{RP} + V_C$$

$$= 0 + V_C$$

$$= \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \times E_{in}$$
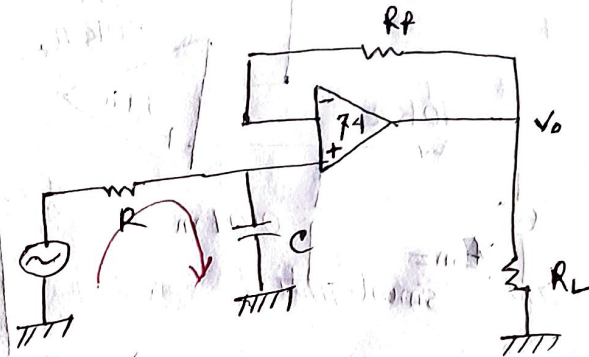
$$= \frac{1}{1 + j2\pi fRC} \times E_{in}$$



~~$R \times C = \text{cutoff voltage} = 20$~~

$f_c = \text{cutoff voltage}$

$$R \times C = \frac{1}{2\pi f_c}$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi RC} \rightarrow \text{cutoff voltage}$$

$$V = \frac{I}{2}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{2} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}}$$

$\log_{20}$ এর হিসাবটা
করুন।

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071$$

cut-off frequency - 20°

* Log কী কী বোঝায়?

TOPIC NAME :


() () ()

DAY :

TIME :

DATE :

Problem solve →

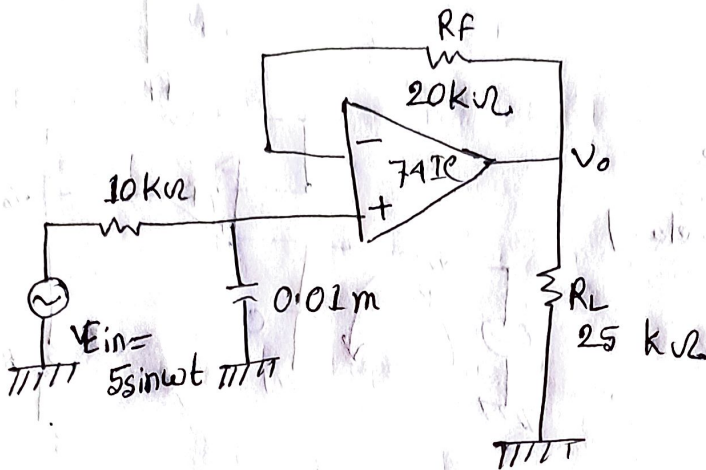

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_c} = \frac{1}{2 \times 10^3 \times 10 \times 0.01} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times (10 \times 10^3) \times (0.01 \times 10^{-6})}$$

$$= 1591.545$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{jX_c}{R + (jX_c)}$$

$$= \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

$$= \frac{R}{\sqrt{R^2 + R^2}}$$

$$= \frac{R}{R\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$

clamper $\rightarrow$ signal এর নড়বড়ে রোধ করে।

Lowpass filter $\rightarrow$ Low frequency কে কেবল কাট করে।

Highpass filter

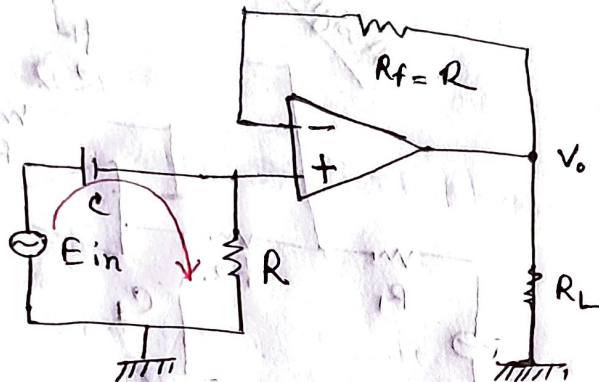



fig- highpass filter

২টি অ্যাংকান Reverse $\Rightarrow$ cut off

২টি অ্যাংকান forward $\Rightarrow$ saturated

transistor $\rightarrow$ trans-Register

$$X_c = \frac{1}{2\pi f_c}$$

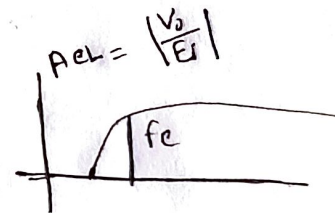

Applying KVL $\rightarrow$

$$-E_{in} - jX_c I + I \cdot R = 0$$

$$R - jX_c$$

$$\therefore I = \frac{E_{in}}{R - jX_c}$$

$$= \frac{E_{in}}{R - j \frac{1}{\omega C}}$$

$$\begin{aligned} V_{in} &= I \cdot R \\ &= \frac{E_{in}}{R - j \frac{1}{\omega C}} \cdot R \\ &= R \frac{E_{in}}{1 - j \frac{1}{\omega R C}} \end{aligned}$$

$$V_o = \frac{E_{in}}{1 - j \frac{1}{\omega R C}}$$

$$\therefore A_{vL} = \left| \frac{V_o}{E_{in}} \right| = \frac{V_o}{E_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega R C}}$$

Cutoff voltage $\rightarrow$

$$R = X_c$$

$$R = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f_c C}$$


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Page - 300

ক্যালকুলেট করে দেখান যে?

ACL কিভাবে আসলো? Details

Assignment

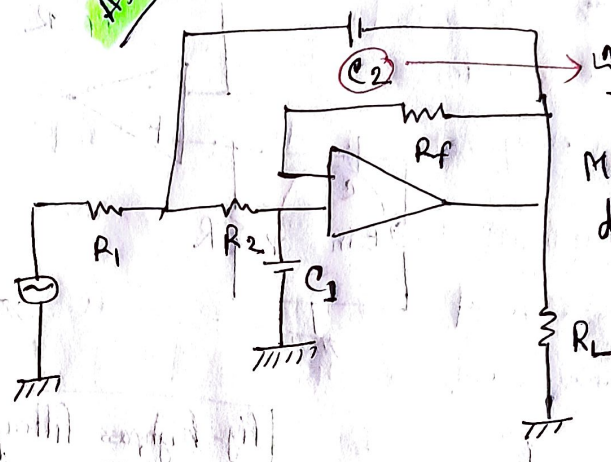

এটা কোন ফিল্টার?
জানতে হবে।
Mathematically
derivation অহ।

fig - Butterworth filter (lowpass)

TOPIC NAME :

EFF (Tawhid sir)


DATE: Tue (30-01-2025)

TIME:

DATE: / /

TOPIC - Weighted Register D/A converter.

RTL 72720 chapter 10

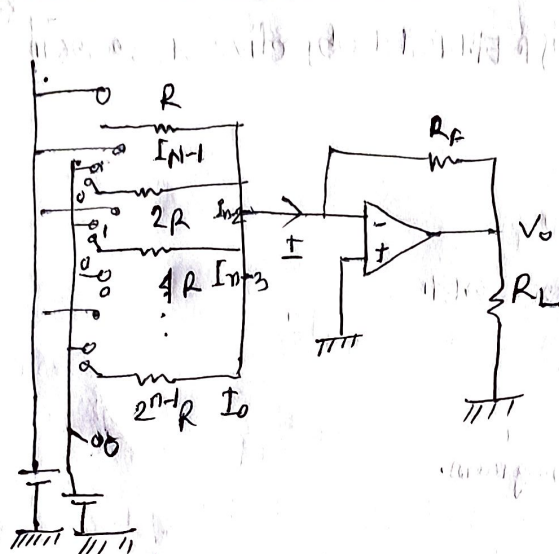

$$I = I_3 + I_2 + I_1 - I_0$$

$$V_0 = -\frac{R_F}{R} V_{in} \quad [\text{Inverting op amp}]$$

Time
→

$$V_0 = -(-V_R) \left[\frac{R_F}{R} b_{n-1} + \frac{R_F}{2R} b_{n-2} + \dots + \frac{R_F}{2^{n-1}R} b_0 \right]$$


$$= -(-V_R) \frac{R_F}{2^{n-1}R} (2^{n-1} b_{n-1} + 2^{n-2} b_{n-2} + \dots + b_0)$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R}$$

$$\vdots$$

$$I_0 = \frac{V_0}{2^{n-1}R}$$

$$\therefore V_0 = -|V_R| \left(\frac{R_F}{R} b_{n-1} + \frac{R_F}{2R} b_{n-2} + \dots + \frac{R_F}{2^{n-1}R} b_0 \right)$$

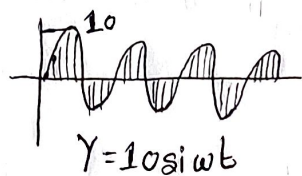


[Sampling]

~~Course Done today~~

1. Sampling
2. Quantization
3. Encoding

~~Class not clear TO ME~~

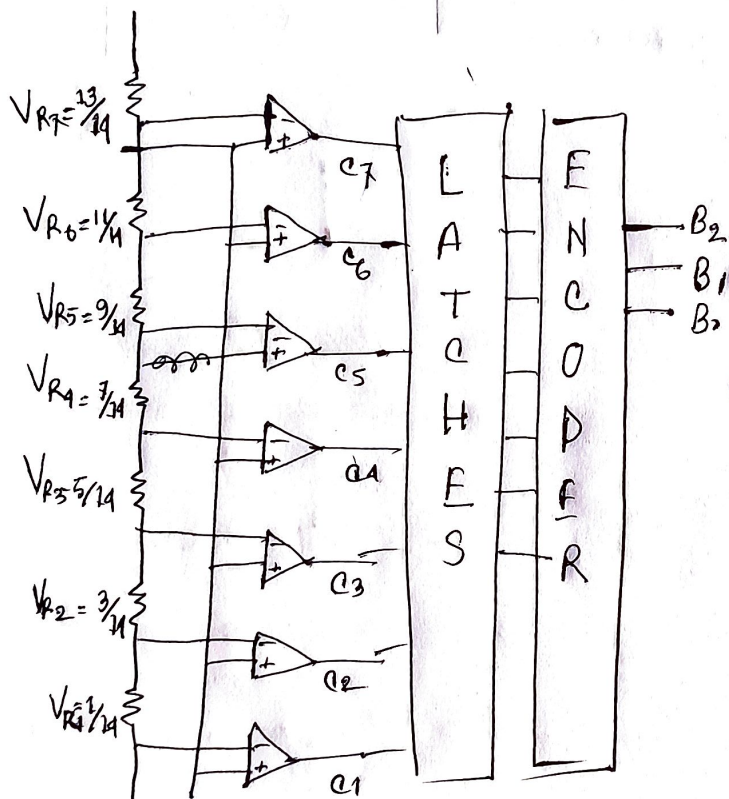

Quantization Error कमाना का अर्थ है कि? Exam